

Recitation#9: Mux Application

CS232 Spring 2021

When: March 26 at 2:00 pm

a) Given the function $Z = B'C + A'BD + AB'$, fill in the truth-table below.


| A | B | C | D | Z |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

$$B'C = B' \& C$$

$$= 0' \& 1$$

$$A'BD = 0' \& 1 \& 1$$

$$AB' = 1 \& 0'$$

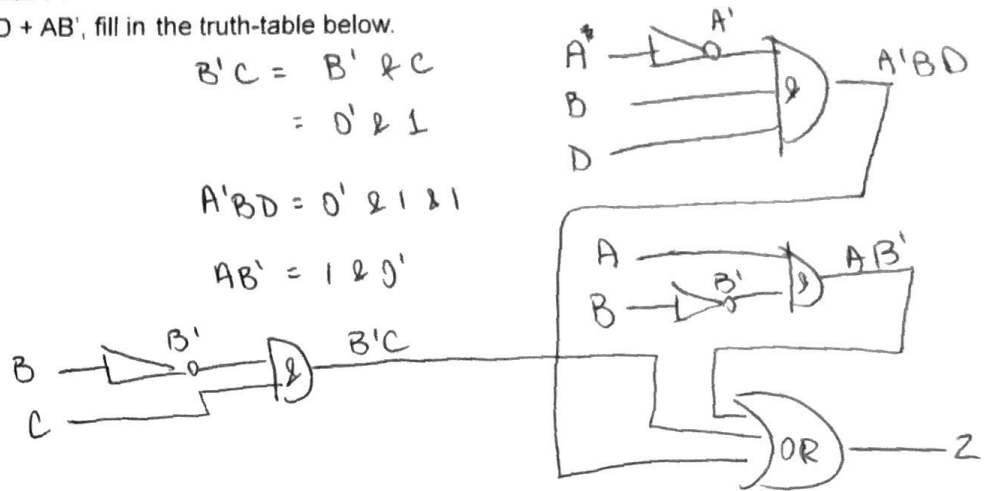

b) Given the truth table of part (a), implement Z using a single 16:1 multiplexer shown below. Make sure to clearly label all inputs and outputs.

(4 selectors)
in → conditional switch → out

